



TTT4260 Elektronisk systemdesign og -analyse I
Designprosjekt 3
2019
Trekant-oscillator

Problemstilling

Det skal designes en trekantgenerator med spesifisert frekvens f_0 . Maksimalt frekvensavvik skal være $\Delta f_{\max} = 10\,000$ ppm. Det stilles ingen krav til amplitude.