

TTT4260 Elektronisk sysdemdesign og -analyse

Øving 6


Målsetting

Få eksperimentell erfaring med 2. ordens systemer. Bli kjent med Bode-diagram. Få trening i bruk av Thévenin ekvivalent med impedansstilpasning.

Hovedtyper av filter

Et lineært system som er designet for å slippe igjennom sinussignaler med noen frekvenser og dempe andre kalles et filter. For de frekvenser som skal passere filteret, ønsker en å ha amplituderespons $|H(f)| = 1$. For de frekvenser som skal dempes, er det ideelle at $|H(f)| = 0$. Slike filtre kalles ideelle, men kan i praksis bare realiseres i tilnærmet grad.

De frekvensene som går uhindret gjennom filteret består ofte av et sammenhengende intervall, som kalles filterets *passbånd*. Figur 1 viser eksempler på noen idelle filtre, hhv. lavpass-, høypass-, båndpass- og båndstoppfilter.

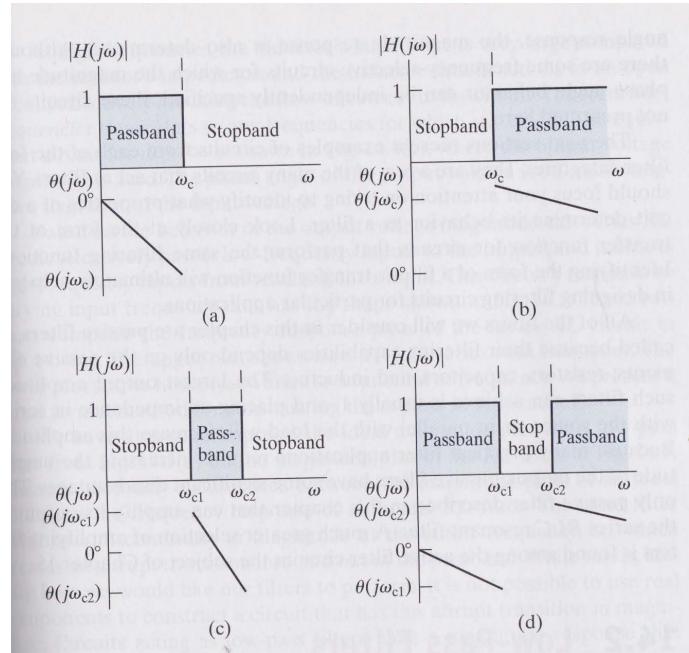

Figur 1: Frekvensresponser til ideelle filter.[1, Fig. 14.3]


For et ideelt filter er grensefrekvensen for et passbånd definert der amplituderesponsen går brått fra 1 til 0 (og omvendt). For praktiske filtre, derimot, defineres grensefrekvensen der amplituderesponsen har blitt redusert til $1/\sqrt{2}$ av sin passbandsverdi, eller -3dB. Ved denne frekvensen blir effekten til sinussignalet på inngangen av filteret redusert til 1/2.

Bruk av Bode-analysator

En Bode-analysator er et instrument som brukes til å analysere filtre. Den genererer Bode-diagram for et tilkoblet lineært system. Virkemåten går ut på at analysatoren sender en serie av sinussignaler (stimulus) med stigende frekvens gjennom systemet, måler systemets respons på dem, og på basis av dette plotter systemets amplitude- og faserespons. Nøyaktigheten i figuren som tegnes vil avhenge av hvor tett de målte frekvensene ligger. Dette er en parameter som kan justeres for å få en ønsket frekvensoppløsning.

Oppgave 1 (3 poeng)

Figur 2 viser en RLC-krets der $L = 0.1\text{H}$, $C = 100\text{nF}$ og $R = 1\text{k}\Omega$.

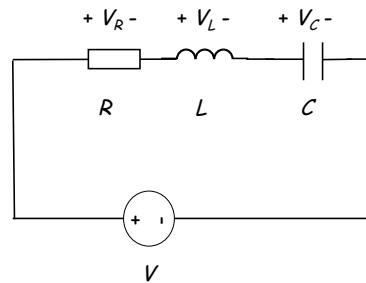


Figur 2: RLC-krets

- Regn ut den teoretiske resonansfrekvensen for kretsen.
- Koble opp kretsen og finn resonansfrekvensen ved måling.
Sammenlign med resultatet i a) og kommenter.
- Erstatt motstanden med et potensiometer. Påtrykk et sinussignal med frevens lik resonansfrekvensen og studer spenningen over spolen med oscilloskop.
 - Hva skjer når du reduserer motstanden? For å unngå at kretsen trekker for mye strøm, må du trolig justere ned amplituden på inngangssignalet V (eventuelt sette inn en operasjonsforsterker som buffer mellom signalgeneratoren og kretsen).
 - Hva blir forholdet mellom amplitudene $|V|$ og $|V_L|$? Stemmer dette med Kirchhoffs spenningslov? Forklar.

Oppgave 2 (8 poeng)

Figur 3 viser tre ulike filter basert på RLC-kretsen i Oppgave 1.

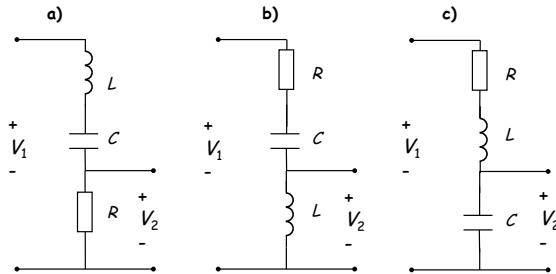


Figur 3: Tre RLC-filter.

- For hvert av filterne a)-c) vurder hvilken filtertype det er (lavpass-, høypass-, båndpass- eller båndstopp) uten å foreta noen utregning.
- Mål amplitude- og faserespons til filteret i figur 3a. (Tips: Du kan bruke det virtuelle instrumentet *Network Analyzer*.)
 - Stemmer resultatet med det du fant i oppgave a)?
 - Hvilken rolle spiller resonansfrekvensen?
 - Se på faseresponsen. Når får du null faseforskyving og hvorfor?
- Erstatt motstanden med et potensiometer. Hva skjer med formen på responsen når motstandsverdien endres?
- Gjør deloppgavene b-c) for de to andre filtrene.
- Finn et uttrykk for amplituderesponsene til filtrene i figur 3. Plott dem som Bodediagram og sammenlign med de eksperimentelle resultatene.

Oppgave 3 (3 poeng)

Vi tenker oss at kretsen i figur 4 representerer en modell av en radiosender, der Z_L er antennemimpedansen. Vi ønsker å designe antennen slik at den får tilført størst mulig effekt når $v(t)$ er et sinussignal med vinkelfrekvens $\omega_0 = \frac{R}{L}$.

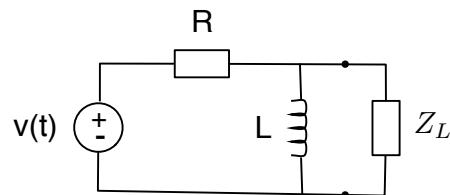

Figur 4: Modell av radiosender

Finn et uttrykk for lastimpedansen Z_L som oppfyller dette kravet.

Referanser

- [1] J. W. Nilsson og S. A.Riedel: “Electric Circuits”, Eighth editions, Prentice Hall, 2008.